

- [2] Si scriva in formato esadecimale la codifica del numero decimale: **-25,5625** secondo lo standard IEEE-754, singola precisione.
- [4] Si disegni la struttura circuitale di un moltiplicatore di parole di 3 bit. Se ne calcoli inoltre il cammino critico, evidenziando il percorso del segnale che lo determina.
- [6] Si progetti un circuito caratterizzato da quattro ingressi: **a₀ a₁ a₂ a₃** sui quali viene presentato un numero binario di 4 bit, e da un'uscita Y che vale '1' se e solo se il numero in ingresso è divisibile per 5 o per 7 (si ricorda che 0 è divisibile per entrambi).
a) Determinare la tabella di verità di Y; b) esprimerla nella forma canonica più adatta; c) semplificarla mediante mappe di Karnaugh; d) disegnarne lo schema circuitale.
- [8] Si sintetizzi una macchina a stati finiti di Moore che presenta una linea di ingresso, che viene valutata ogni millisecondo, e una linea d'uscita, che vale "1" se e solo se sulla linea d'ingresso persiste il valore "0" da almeno 3 millisecondi.
Si determinino: STG, STT, STT codificata e struttura circuitale del sistema completo, non trascurando la gestione del segnale di clock ed avendo cura di semplificare il più possibile le funzioni prima di tradurle in circuito.
- [6] Si traduca in linguaggio Assembly MIPS nativo, evitando cioè di utilizzare pseudo-istruzioni, la seguente procedura in linguaggio C:

```
int fattoriale_bis( int n )
{
    if( n < 2 )
        return( 1 );
    else
        return( 2*n * fattoriale_bis(n-2) );
}
```

- [4] Si scriva un programma Assembly completo, per ambiente SPIM, per calcolare il "fattoriale_bis" di un numero positivo. Il programma esegue il calcolo chiamando la funzione **fattoriale_bis** descritta nell'esercizio precedente, quindi termina. Il programma deve presentarsi a terminale come nel seguente esempio:

```
Inserisci un numero intero positivo
> 4
Il fattoriale_bis di 4 risulta: 32
```

- [4] Si traduca il seguente frammento di codice: a) in Assembly MIPS nativo e b) in linguaggio macchina, specificando valore e ampiezza in bit dei campi di ogni istruzione:

```
lw $s1, $s2($s3)
bgei $t0, +20, -20    # branch if greater or equal than immediate
```

System calls

	codice (\$v0)	argomenti	risultato
print int	1	\$a0	
print float	2	\$f12	
print double	3	\$f12	
print string	4	\$a0	
read int	5		\$v0
read float	6		\$f0
read double	7		\$f0
read string	8	\$a0, \$a1	
sbrk	9	\$a0	\$v0
exit	10		

Registri MIPS

	0	zero	24-25	t8 - t9
1	at		26-27	k0 - k1
2-3	v0 - v1		28	gp
4-7	a0 - a3		29	sp
8-15	t0 - t7		30	s8
16-23	s0 - s7		31	ra

MIPS Instruction Set:

